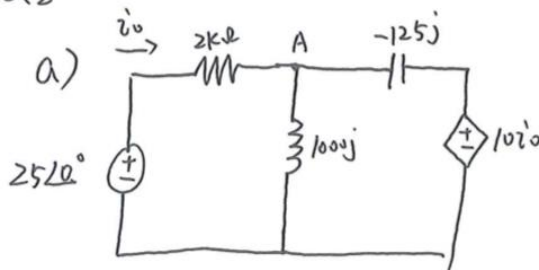


Quiz 3 – Some good answers from you

- Q1:
- a). $10.45 \angle -104.02^\circ$.
 - b). 1000 .
 - c). $-j500$.
 - d). lags V_2 by 30° .
 - e). $4.789 \angle -16.7^\circ$.

Q2:



b)


$$\begin{cases} \frac{V_A - 25\angle 0^\circ}{2000} + \frac{V_A}{1000j} + \frac{V_A - 10i_0}{-125j} = 0 & (1) \\ i_0 = \frac{25\angle 0^\circ - V_A}{2000} & (2) \end{cases}$$

c) $V_A = 25 - 2000i_0$
 replace V_A in the formula (1)
 $-i_0 + 2ji_0 - 0.025j + 0.2j - 16.08ji_0 = 0$
 $(-1 - 14.08j)i_0 = (0.025 - 0.2)j$
 $i_0 = 0.012 \angle 4.06^\circ \text{ A}$
 $i_0 = \boxed{0.012 \cos(4000t + 4.06)} \text{ A}$

$$Q_3: \begin{cases} \frac{V_A - 20 \angle 0^\circ}{10} + \frac{V_A}{j5} + \frac{V_A - V_B}{-j4} = 0 \\ \frac{V_B - V_A}{-j4} - 4 \angle 0^\circ + \frac{V_B}{4} = 0 \end{cases}$$


$$V_B = 8 + \frac{10}{3}j = 9.61 \angle 33.69^\circ \text{ (V)}$$
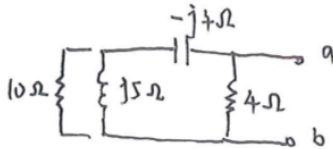
$$\therefore V_{Th} = 9.61 \angle 33.69^\circ$$



$$R_1 = \frac{10 \times j5}{10 + j5} - j4 = 2 \Omega$$
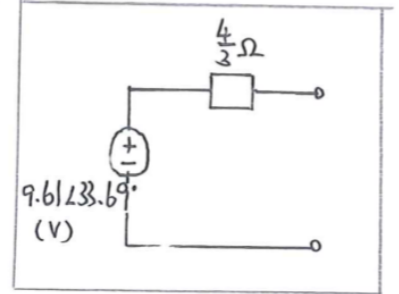
$$R_{Th} = \frac{2 \times 4}{2 + 4} = \frac{4}{3} \Omega$$



Q4

$$a) Z_L = 2 + 20j \Omega$$

$$Z_{in} = \frac{Z_L}{4} = 0.5 + 5j \Omega$$

$$\vec{I}_1 = \frac{80 \angle 0^\circ}{50 - 1j + 0.5 + 5j} = 1.58 \angle -4.53^\circ \text{ A}$$

$$b) 1 \vec{I}_1 = 2 \vec{I}_2$$

$$\vec{I}_2 = 0.79 \angle -4.53^\circ \text{ A}$$

$$c) P_{2\Omega} = |\vec{I}_2|^2 R = 1.25 \text{ W}$$

Q5:

$$a) I_1 = \frac{V}{Z_1} = \frac{120 \angle 10^\circ}{60 \angle 30^\circ} = \boxed{2 \angle 40^\circ \text{ A}}$$

$$I_2 = \frac{V}{Z_2} = \frac{120 \angle 10^\circ}{40 \angle 45^\circ} = \boxed{3 \angle 35^\circ \text{ A}}$$

$$I_t = I_1 + I_2 = \boxed{4.01 \angle 6.22^\circ \text{ A}}$$

$$b) S = V_{\text{eff}} \cdot I_{\text{eff}}^* = 120 \angle 10^\circ \times 4.01 \angle 6.22^\circ = \boxed{481.2 \angle 16.22^\circ}$$

$$\text{apparent power} = \boxed{481.2 \text{ VA}}$$

$$\text{real power} = 481.2 \cdot \cos 16.22^\circ = \boxed{462.05 \text{ W}}$$

$$\text{reactive power} = 481.2 \cdot \sin 16.22^\circ = \boxed{134.41 \text{ VAR}}$$

$$c) \text{Pf} = \cos 16.22^\circ = \boxed{0.96}$$

lagging, because $\theta_v - \theta_i = 16.22^\circ$
means current lags voltage.