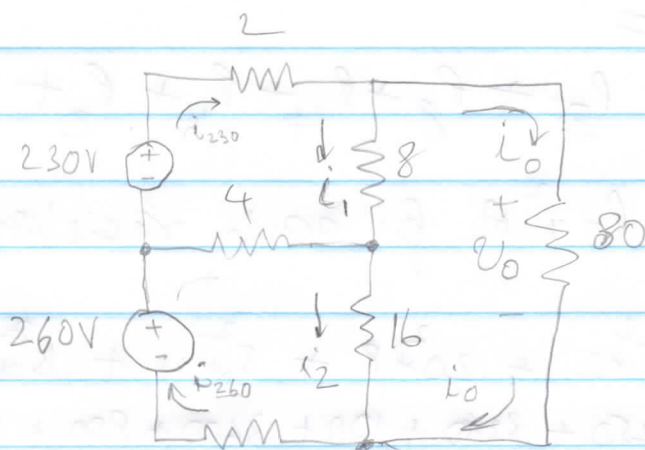


Chapter 2 Homework

Pr 2.24



$$I_1 = 20 \text{ A}$$

$$I_2 = 15 \text{ A}$$

(a) find P_{230} & P_{260} . (b) show power supplied = power used

a)

$$I_1 = 20 \text{ A}$$

$$I_2 = 15 \text{ A}$$

Voltage across 80 ohm resistor

$$V_0 = I_1 \times 8 + I_2 \times 16$$

$$= 160 \text{ V} + 240 \text{ V}$$

$$V_0 = 400 \text{ V}$$

$$\text{hence } i_0 = 400/80 = 5 \text{ Amps}$$

→ the current in the 230V source is:

$$i_{230} = I_1 + i_0 = 20 + 5 = 25 \text{ Amps}$$

→ the current in the 260V source is:

$$i_{260} = I_2 + i_0 = 15 + 5 = 20 \text{ Amps}$$

$$\text{So } P_{230} = V \times i = 230 \times 25 = 5750 \text{ W}$$

$$P_{260} = V \times i = 260 \times 20 = 5200 \text{ W}$$

$$\underline{10,950 \text{ W}}$$

(b) All the loads are resistors.

Hence, $P_{used} =$

$$P_2 + P_8 + P_4 + P_{16} + P_2 + P_{80}$$

Using $P = i^2 R$ for each resistor:

$$\begin{aligned} P_{used} &= 25^2 \times 2 + 20^2 \times 8 + 5^2 \times 4 + 15^2 \times 16 + 20^2 \times 2 + 5^2 \times 80 \\ &= 1250 + 3200 + 100 + 3600 + 800 + 2000 \\ &= 10,950 \text{ W} \end{aligned}$$

Hence, Power supplied = Power Used

Pr 2:35


Find i_1 & i_2

a) V_o is 0

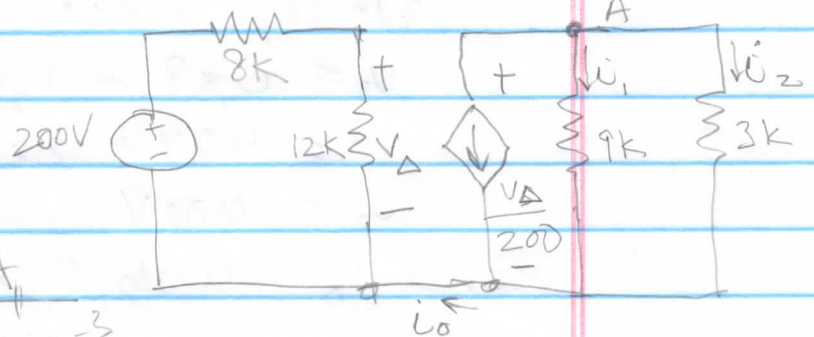b) Current in the $12k$ resistor is

$$i = \frac{200}{8k + 12k} = 10 \text{ mA}$$

$$\begin{aligned} \text{Hence } V_{\Delta} &= 12000 \times 10 \times 10^{-3} \\ &= 120 \text{ Volts} \end{aligned}$$



Therefore, the current in the Dependent Current Source is:

$$I_D = \frac{120}{200} = 0.6 \text{ Amps}$$

Using KCL at node A:

$$0.6 + i_1 + i_2 = 0 \rightarrow \textcircled{1}$$

Also, $9i_1 = 3i_2$, so $i_2 = 3i_1$. (because they are in ||)

Hence, $\textcircled{1}$ becomes

$$0.6 + i_1 + 3i_1 = 0, \text{ so } i_1 = -0.15 \text{ Amps}$$




$$\text{then, } i_2 = -0.45$$

Chapter 3 Homework

Page 1

Pr 3.7(c)


(a)

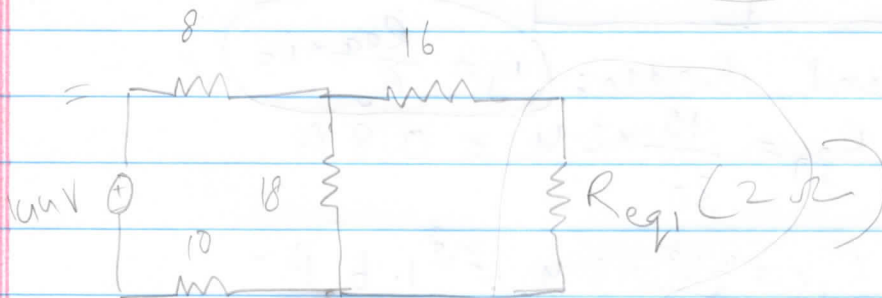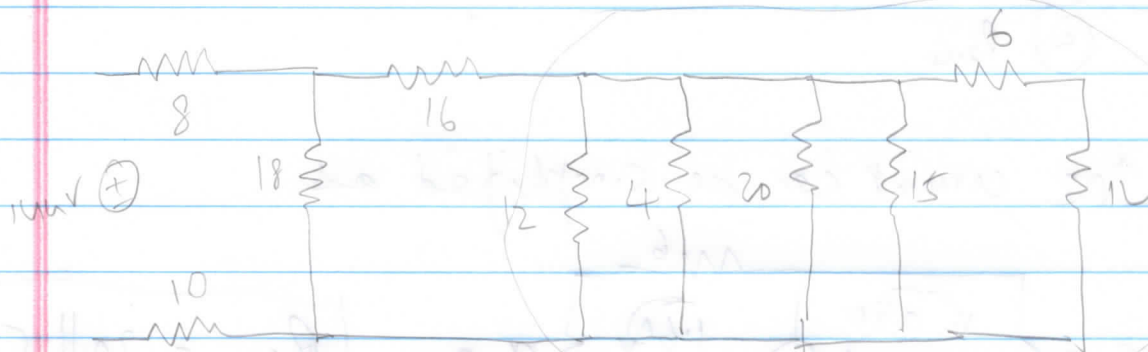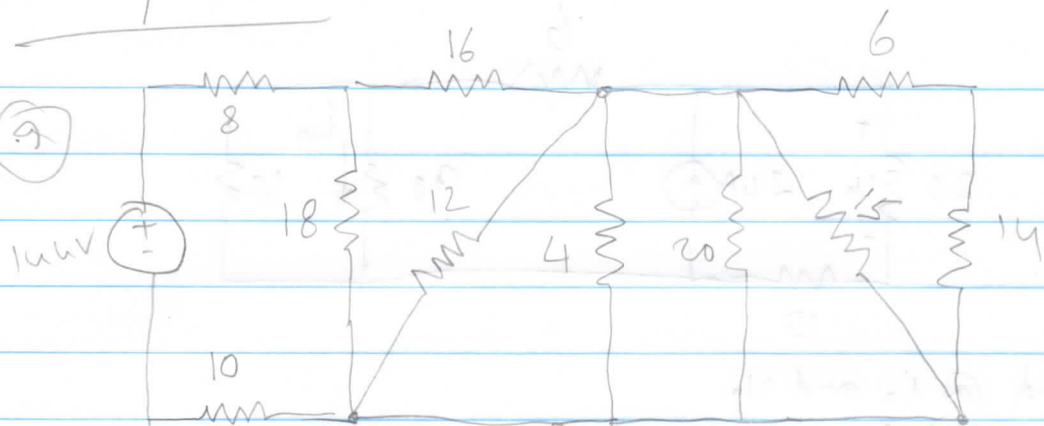

$$\text{So } R_{eq} = 8 + 9 + 10 = 27 \Omega$$

$$(b) P_{144} = \frac{V^2}{R} = \frac{144^2}{27} = 768 \text{ Watts}$$

3.19

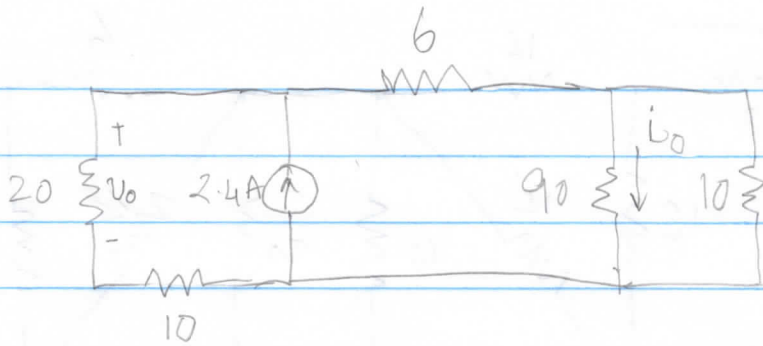


Find @ i_o and v_o

(b) P_6

(c) $P_{2.4}$

(a) The circuit can be simplified as

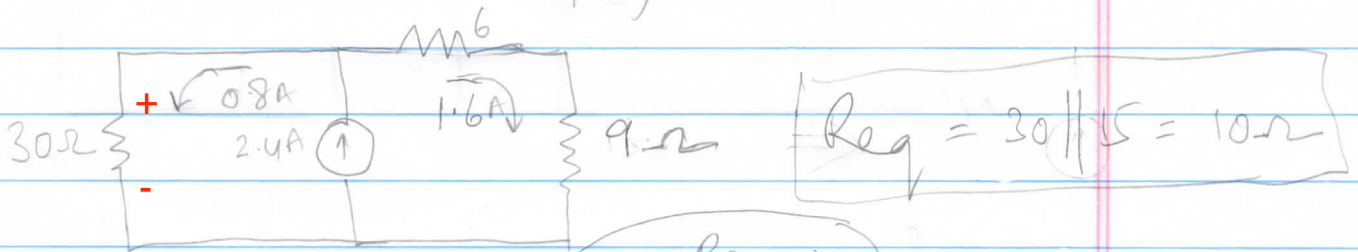

Using Current divider: $i_j = \frac{R_{eq} \times i_s}{R_j}$

$$i_{30} = \frac{10}{30} \times 2.4 = 0.8 \text{ A}$$

$$i_{15} = \frac{10}{15} \times 2.4 = 1.6 \text{ A}$$

2.4 (Total current)

Again using Current divider on the i_{15} branch

$$i_o = \frac{9}{90} \times 1.6 = 0.16 \text{ Amp} \leftarrow$$

$$v_o = i_{30} \times R = 0.8 \times 20 = 16 \text{ volts} \leftarrow$$

(b) $P_6 = i^2 R = 1.6^2 \times 6 = 15.36 \text{ Watts}$

(c) $P_{2.4} = -v \cdot i = -(30 \times 0.8) \times 2.4 = -57.6 \text{ W Watts}$