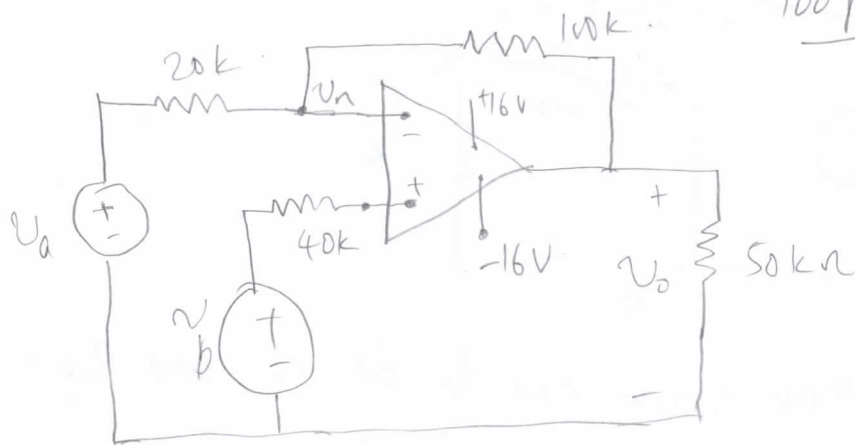


Ch 5 Homework Solutions

Page 11

100 points

5.4
25



Since the op-amp is ideal, $v_n = v_p$

Also, since $i_n = i_p = 0$, that means $v_p = v_b$. So $v_n = v_b$

Writing KCL
at node v_n :

$$\frac{v_n - v_a}{20k} + \frac{v_n - v_o}{100k} + i_n = 0$$

i.e. $\frac{v_b - v_a}{20k} + \frac{v_b - v_o}{100k} = 0$

$$5v_b - 5v_a + v_b - v_o = 0$$

$$\text{or } v_o = 6v_b - 5v_a \rightarrow \textcircled{1}$$

a) $v_a = 4V, v_b = 0V$; so $v_o = -16V$ (saturation)

b) $v_a = 2V, v_b = 0V$; so $v_o = -10V$

c) $v_a = 2V, v_b = 1V$; so $v_o = -4V$

d) $v_a = 1V, v_b = 2V$; so $v_o = 7V$


e) $v_b = 1.6V$, fixed

Rewriting $\textcircled{1}$, $v_o = 9.6 - 5v_a$

OR $v_o = -16, v_a = 5.12V$. At $v_o = +16, v_a = -1.28V$

So, v_a must be: $-1.28 \leq v_a \leq 5.12$ Volts to avoid saturation

$$\frac{5.9}{25}$$

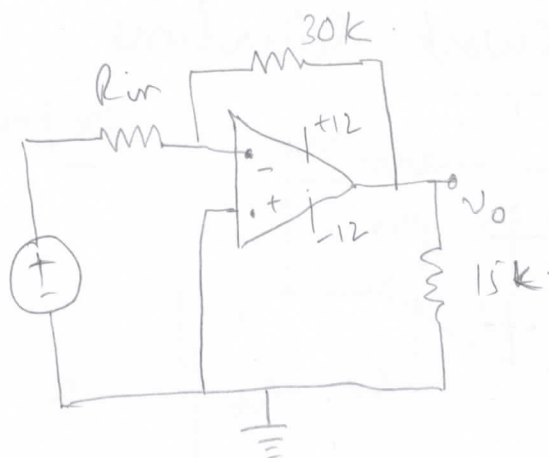

a) Given that Gain has to be 4, and $R_f = 30k$,

$$\text{so } R_{in} = \frac{30,000}{4} = 7500 \text{ or } 7.5k\Omega$$

b). at saturation, V_o is V_{cc} . ($V_o = -4V_{in}$)

$$\text{so, at } V_o = +12 = -4V_{in}, \text{ so } V_{in} = -3V.$$

$$\text{at } V_o = -12 = -4V_{in}, V_{in} = 3V.$$

$$\text{Hence, } -3V \leq V_{in} \leq 3V.$$

c). to amplify a +2V signal to the highest value means going as high as $V_o = -12V$ (or $-V_{cc}$).


$$\text{so: } -\frac{R_f}{R_{in}} \times 2 = -12; R_f = 45000 = 45k\Omega \checkmark$$

$$\text{Then Gain becomes, again } \frac{R_f}{R_{in}} = \frac{45000}{7500} = 6 //$$

$$\frac{0.5.13}{25}$$

$$v_o = -(8v_a + 5v_b + 12v_c)$$

$$R_f = 120 \text{ k}\Omega$$

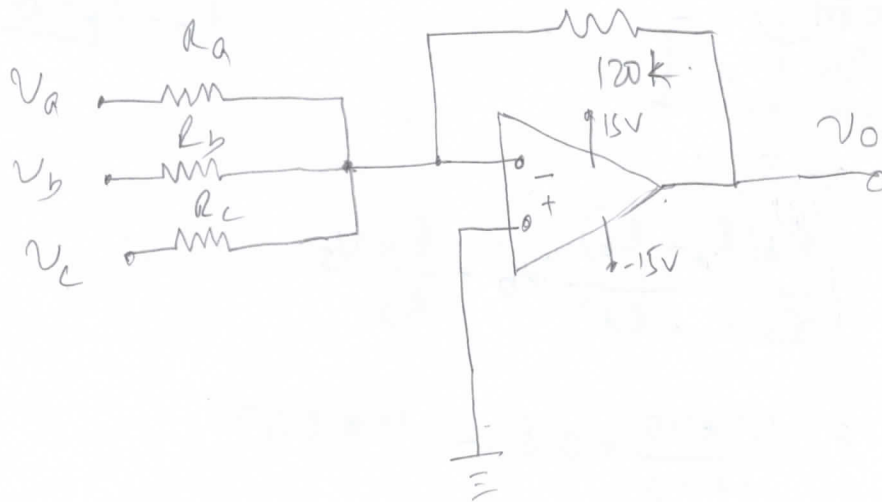

a). So, $\frac{120 \text{ k}}{R_a} = 8$; $R_a = 15 \text{ k}$

$\frac{120 \text{ k}}{R_b} = 5$; $R_b = 24 \text{ k}$

$\frac{120 \text{ k}}{R_c} = 12$; $R_c = 10 \text{ k}$

b). Given $v_a = 2 \text{ V}$, $v_c = -1 \text{ V}$,
 $v_o = -16 - 5v_b + 12$ or $v_o = -4 - 5v_b$


At saturation $v_o = +15 \text{ V}$ or -15 V .

at -15 V , the eqn is $-4 - 5v_b = -15$, $v_b = 2.2 \text{ V}$.
 at $+15 \text{ V}$, the eqn is $-4 - 5v_b = 15$, $v_b = -3.8 \text{ V}$.

Hence, v_b can be $-3.8 \text{ V} \leq v_b \leq 2.2 \text{ V}$

5.27
25

Page 4

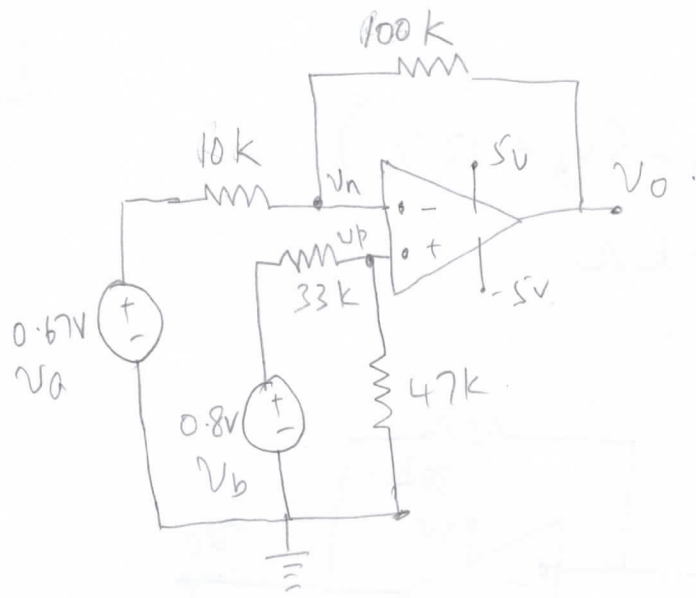

$$\begin{aligned} V_n &= V_p \\ i_n &= i_p = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a) \quad V_o &= \frac{R_d(R_a + R_b)}{R_a(R_c + R_d)} V_b - \frac{R_b V_a}{R_a} \\ &= \frac{47 \times 110}{10 \times 80} \times 0.8 - 10 \times 0.67 \\ &= 5.17 - 6.70 = \\ &= -1.53 \text{ Volts} \end{aligned}$$

b) the Resistance seen by V_a is

$$R_{in} = \frac{V_a}{i_a} \quad \text{Also, } i_a = \frac{V_n - V_a}{10k}$$

$V_n = V_p$ for ideal op Amp

$$V_p = \frac{47}{47+33} \times 0.8 = 0.470 \text{ V}$$

$$\text{Hence } i_a = \frac{0.470 - 0.67}{10k} = \frac{-0.2}{10000} = -0.02 \text{ mA}$$

$$\text{So } R_{in} = \frac{0.67}{0.02 \times 10^{-3}} = 33.5 \times 10^3 \text{ ohms}$$

c) $R_{in} = 33k + 47k$. They are in series, since $i_p = 0$.
So $R_{in} = 80k \Omega$