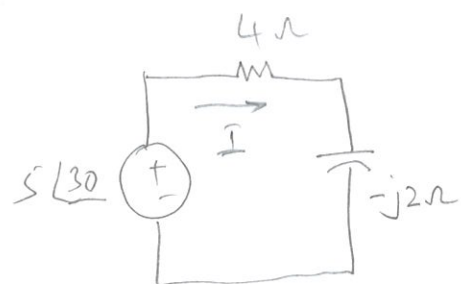


CH10 HW Problems, Solutions

111

Problem 1:
25

In the circuit, find P & Q from the source.



Find Average Power in Resistor and reactive power in Capacitor

$$\bar{I} = \frac{5\angle 30^\circ}{4 - j2} = 1.118 \angle 56.57^\circ \text{ Amps}$$

0.894

$$P_s = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(30^\circ - 56.57^\circ) = \frac{1}{2} \times 5 \times 1.118 \cos -26.57^\circ$$

= 0.8 Watts

1.6

$$Q_s = \frac{1}{2} V_m I_m \sin(-26.57^\circ) = \frac{1}{2} \times 5 \times 1.118 \times -0.447$$

= -1.25 VAR

-0.8


$$P_{4\Omega} = \frac{1}{2} I_m^2 R = \frac{1}{2} \times 1.118^2 \times 4 =$$

1.6 Watts

$$Q_{j2\Omega} = \frac{1}{2} I_m^2 X_c = \frac{1}{2} \times 1.118^2 \times (-2) = -1.25 \text{ VARs}$$

-0.8 Vars

Problem 2:
25

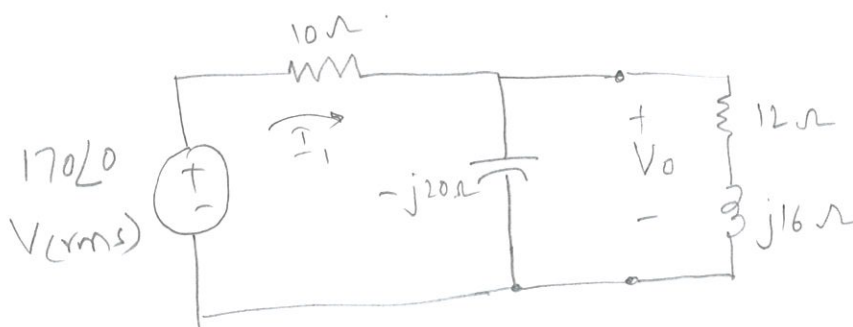

a). find P and Q from source.
we first need to find \bar{I}_1 .

KVL 1

$$-170 \angle 0^\circ + 10 \bar{I}_1 + (-j20)(\bar{I}_1 - \bar{I}_2) = 0$$

$$\text{or } (10 - j20) \bar{I}_1 + j20 \bar{I}_2 = 170 \angle 0^\circ \rightarrow \textcircled{1}$$

KVL 2

$$-(-j20)(\bar{I}_1 - \bar{I}_2) + 12 \bar{I}_2 + j16 \bar{I}_2 = 0$$

$$\text{or } j20 \bar{I}_1 + 12 \bar{I}_2 - j4 \bar{I}_2 = 0$$

$$\text{or } j20 \bar{I}_1 + (12 - j4) \bar{I}_2 = 0 \rightarrow \textcircled{2}$$

Solving $\textcircled{1}$ & $\textcircled{2}$ $\bar{I}_1 = 4 + j$ Amps $= \sqrt{17} \angle 14.0^\circ$ (rms) A
 $\bar{I}_2 = 3.5 - j5.5$ Amps $= 6.52 \angle -57^\circ$ A (rms).

Then $\bar{S} = -V_g \bar{I}_1^* = -170(4 - j)$ (Note -ve sign in \bar{S} formula!)

$$\bar{S} = -680 + j170 \text{ VA}$$

b). Source is delivering 680 Watts ✓
 c) " " absorbing 170 VARs ✓

d). $P_{10} = \bar{I}_{\text{rms}}^2 R = (\sqrt{17})^2 \times 10 = 170 \text{ W}$

$$P_{12} = (6.52)^2 \times 12 = 510 \text{ W}$$

$$Q_{20} = |(\bar{I}_1 - \bar{I}_2)|^2 \times 20 = -6.52^2 \times 20 = -850 \text{ VARs (delivered)}$$

$$Q_{j16} = 6.52^2 \times 16 = +680 \text{ VARs (absorbed)}$$

e). $\sum P_{\text{abs}} = 170 + 510 = 680 = \sum P_{\text{del}}$

f). $\sum Q_{\text{abs}} = 170 + 680 = 850 = \sum Q_{\text{del}}$

Problem 3:

pf needs to be raised from 0.8 lag to 0.95 lag Find C.

Given $P = 4000$, or pf of 0.8

$$S_0 = \frac{P}{\cos \theta}$$

$$= 5000 \text{ VA}$$

$$Q = S \sin \theta$$

$$= 3000 \text{ VAR}$$

$$\text{So } \cos \theta = 0.8, \theta = 36.87^\circ$$

$$\sin \theta = 0.6$$

If pf is raised to 0.95, $\cos \theta_2 = 0.95 \Rightarrow \theta_2 = 18.19^\circ$
 $\sin \theta_2 = 0.312$

$$\text{New } S_2 = \frac{P}{\cos \theta_2} = \frac{4000}{0.95} = 4210.5 \text{ VA}$$

$$\text{New } Q_2 = S_2 \sin \theta_2 = 1314.4 \text{ VAR}$$

So VAR drops from 3000 VAR to 1314.4 VAR,
 or by 1685.6 VAR

This VAR is due to Capacitor, C


$$Q_C = 1685.6 \text{ VAR} \quad Q_C = \frac{|V_{rms}|^2}{X_C}$$

$$\text{So } X_C = \frac{120^2}{1685.6} = 8.54 \Omega$$

$$\text{i.e. } \frac{1}{\omega C} = 8.54 \Omega \quad \text{Using } \omega = 2\pi f = 120\pi$$

$$C = \frac{1}{120\pi \times 8.54} = 0.000310 \text{ F} = 310 \mu\text{F}$$

Pr 4.1
25

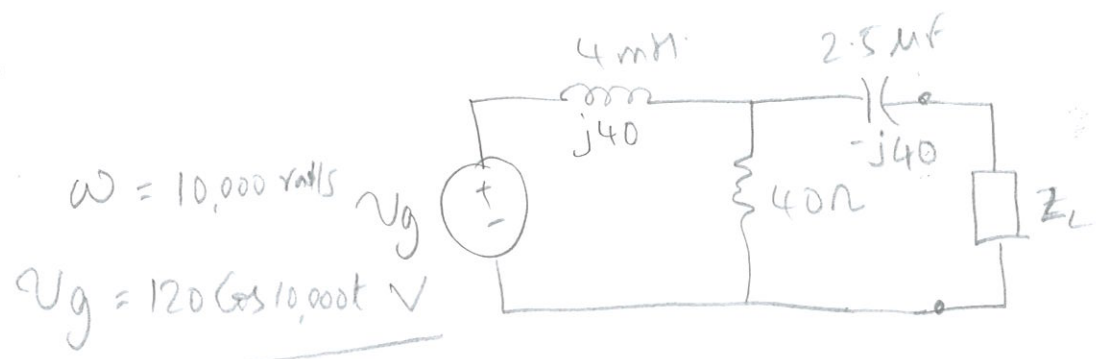

a) Find Z_L for max average power.
 we need to find V_{Th} & Z_{Th}

$$V_{Th} = V_{oc} = \frac{40}{40 + j40} (120)$$

$$= 60 - j60 \text{ volts}$$

$$X_L = j\omega L = 10,000 \times 4 \times 10^{-3} = j40 \Omega$$

$$X_C = \frac{-j}{\omega C} = -j40 \Omega$$

Z_{Th} , by deactivating the V_g

$$Z_{Th} = -j40 + 40 \parallel j40$$

$$= 20 - j20 \Omega$$

So $Z_L = Z_{Th}^*$, for max average power

$$Z_L = 20 + j20 \Omega$$

b) $P_{max} = \frac{|V_{Th}|^2}{8R_{Th}} = \frac{(60\sqrt{2})^2}{8 \times 20} = 45 \text{ Watts}$