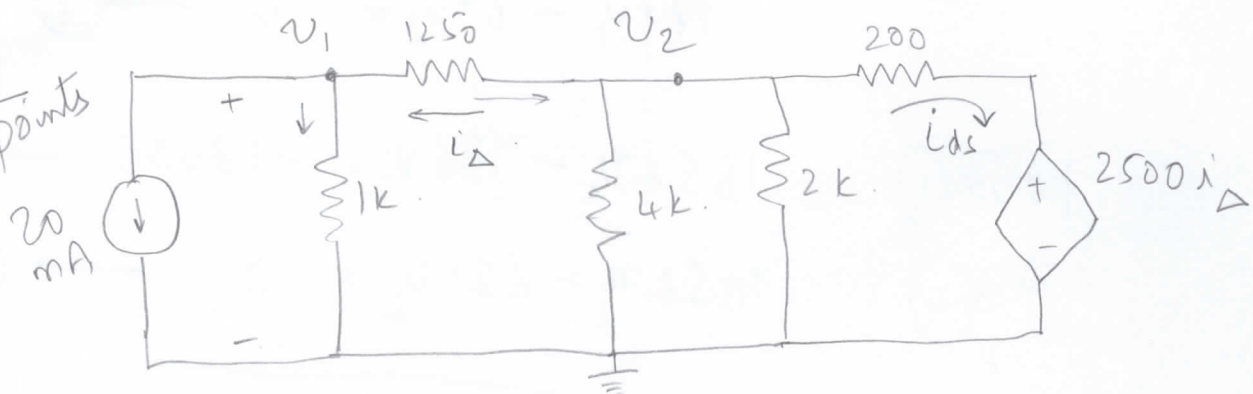


4.19  
20 points

Current entering is +ve, leaving is -ve

KCL  
at Node 1

$$\frac{v_1}{1000} + \frac{v_1 - v_2}{1250} + 20 \times 10^{-3} = 0 \quad \rightarrow (1)$$

$$(A) \quad 9v_1 - 4v_2 = -100 \rightarrow (1)$$

KCL  
at Node 2

$$\frac{v_2}{4000} + \frac{v_2}{2000} + \frac{v_2 - 2500 i_{\Delta}}{200} + \frac{v_2 - v_1}{1250} = 0 \quad \rightarrow (2)$$

$$\text{Also, } i_{\Delta} = \frac{v_2 - v_1}{1250} \rightarrow (3)$$

So (2) becomes:

$$\frac{v_2}{4000} + \frac{v_2}{2000} + \frac{v_2 - 2500(v_2 - v_1)/1250}{200} + \frac{v_2 - v_1}{1250} = 0$$

$$\text{or } \frac{v_2}{4000} + \frac{v_2}{2000} + \frac{v_2 - 2v_2 + 2v_1}{200} + \frac{v_2 - v_1}{1250} = 0$$

$$= \frac{5v_2 + 10v_2 - 100v_2 + 200v_1 + 16v_2 - 16v_1}{20000} = 0$$

$$\text{or } 184v_1 - 69v_2 = 0 \rightarrow (2)$$

Solving (1) & (2):  $9V_1 - 4V_2 = -100 \rightarrow (1)$  Page 2  
 $184V_1 - 69V_2 = 0 \rightarrow (2)$

$184 \times (1) \quad 1656V_1 - 736V_2 = -18400 \rightarrow (1)$

$9 \times (2) \quad 1656V_1 - 621V_2 = 0 \rightarrow (2)$

$$\begin{array}{r} - \\ + \\ \hline -115V_2 = -18400 \end{array}$$

or  $V_2 = \underline{\underline{160 \text{ Volts}}}$

from (1)  $9V_1 - 4 \times 160 = -100$

or  $V_1 = \underline{\underline{60 \text{ Volts}}}$

Also  $i_{\Delta} = \frac{V_2 - V_1}{1250} = \frac{160 - 60}{1250}$

$= 80 \times 10^{-3}$

$= \underline{\underline{80 \text{ mAmps}}}$

@ Power

$P_{200\Omega} = VI = 60 \times 20\text{mA}$

$= 1.2 \text{ W}$  (Absorbed, since it is +ve)

$P_{DS} = (2500i_{\Delta}) * i_{DS}$

$i_{DS}$  is also Current in  $200\Omega$  resistor  
 so  $i_{DS} = \frac{V_2 - 2500i_{\Delta}}{200}$  flowing out of node (2)

Hence  $P_{DS} = 2500 * 80 * 10^{-3} * (-0.2)$   
 $= -40W$

Since this is -ve, it is Power developed.


So, <sup>Total</sup> power developed is -40 Watts

(b) Power used:

$$\begin{aligned} P_{used} &= P_{20mA} + P_{1K} + P_{1250} + P_{4K} + P_{2K} + P_{200} \\ &= 1.2 + \frac{V_1^2}{1000} + 1250 * i_A^2 + \frac{160^2}{4000} + \frac{160^2}{2000} + i_{DS}^2 * 200 \\ &= 1.2 + \frac{60^2}{1000} + 1250 * 0.08^2 + \frac{160^2}{4000} + \frac{160^2}{2000} + (-0.2)^2 * 200 \\ &= 1.2 + 3.6 + 8 + 6.4 + 12.8 + 8 \\ &= 40W \end{aligned}$$

4.28

15 points

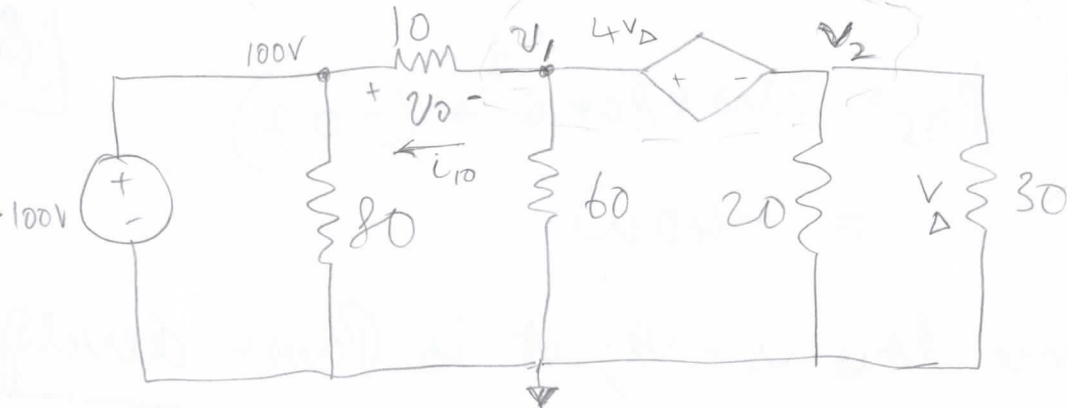

Page 4.

Imagine a Supernode around the  $4V_{\Delta}$  Source.

Supernode  
KCL

$$\frac{v_1 - 100}{10} + \frac{v_1}{60} + \frac{v_2}{20} + \frac{v_2}{30} = 0$$

$$\text{or } 7v_1 + 5v_2 = 600 \rightarrow \textcircled{1}$$

KVL

$$-v_1 + 4V_{\Delta} + v_2 = 0$$

$$v_1 - v_2 = 4V_{\Delta}$$

Since  $V_{\Delta}$  is also the same as  $v_2$

$$v_1 - v_2 = 4v_2$$

$$\text{or } v_1 = 5v_2 \rightarrow \textcircled{2}$$

Use  $\textcircled{2}$  in  $\textcircled{1}$ :

$$\textcircled{1} \text{ becomes: } 7v_1 + v_1 = 600$$

$$8v_1 = 600$$

$$v_1 = 75 \text{ volts}$$

$$\text{so } v_2 = 15 \text{ volts}$$

find  $v_0$

We can see that  $100 - v_0 = v_1$

$$\text{so, } v_0 = 100 - v_1$$

$$= 100 - 75$$

$$= 25 \text{ volts}$$

(OR)


$$i_{10} = \frac{v_1 - 100}{10} = \frac{75 - 100}{10} = -2.5 \text{ Amps.}$$

$i_{10}$  is  
Current leaving  
Node  $\textcircled{1}$

$$(2.5 \times 10) = 25 \text{ Volts}$$

Q-36  
15 points

Page 5

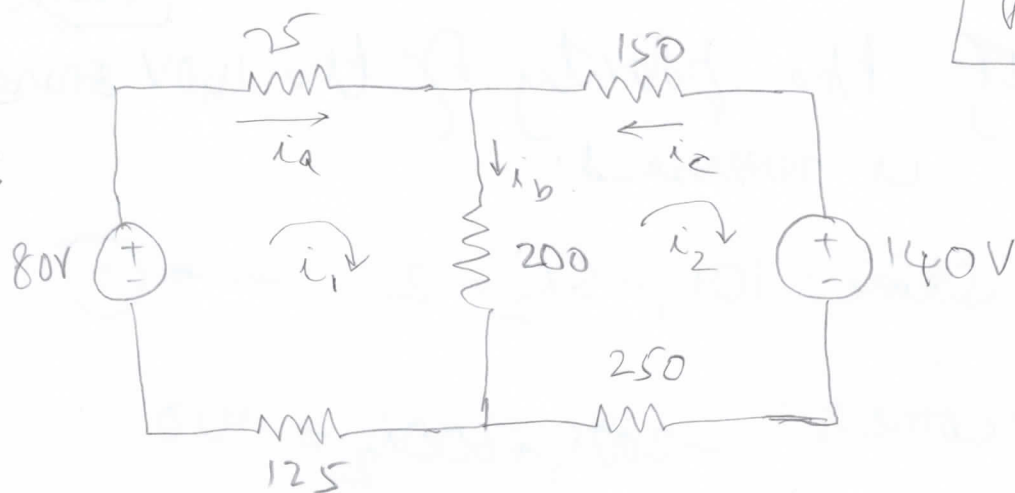

@ Find  $i_a, i_b, i_c$

$$i_b = i_1 - i_2 \rightarrow \textcircled{A}$$

Writing mesh KVL using  $i_1$  &  $i_2$

Mesh 1  $-80 + 75i_1 + 200(i_1 - i_2) + 125i_1 = 0$

$$\text{or } 400i_1 - 200i_2 = 80$$

$$\text{or } 20i_1 - 10i_2 = 4$$

$$\text{or } 10i_1 - 5i_2 = 2 \rightarrow \textcircled{1}$$

Mesh 2  $-200(i_1 - i_2) + 150i_2 + 140 + 250i_2 = 0$

$$\text{or } -200i_1 + 600i_2 = -140$$

$$\text{or } -10i_1 + 30i_2 = -7 \rightarrow \textcircled{2}$$

Add  $\textcircled{1}$  &  $\textcircled{2}$ ;  $25i_2 = -5$   
 $\text{or } i_2 = -0.2 \text{ Amps}$

and so  $i_1 = +0.1 \text{ Amps}$

Branch currents

$$i_a = i_1 = 0.1 \text{ A}$$

$$i_b = i_1 - i_2 = 0.3 \text{ A}$$

$$i_c = -i_2 = 0.2 \text{ Amps}$$

(b) If the polarity of the 140V source is reversed:

① is same:  $10i_1 - 5i_2 = 2 \rightarrow \textcircled{1}$

② becomes:  $-200i_1 + 600i_2 = 140$

or  $-10i_1 + 30i_2 = 7 \rightarrow \textcircled{2}$

Adding ① & ②:  $25i_2 = 9$

$i_2 = 0.36 \text{ Amps}$

So  $i_1 = 0.38 \text{ "}$

Branch currents

$i_a = i_1 = 0.38 \text{ A}$

$i_b = i_1 - i_2 = 0.02 \text{ A}$

$i_c = -i_2 = -0.36 \text{ A}$