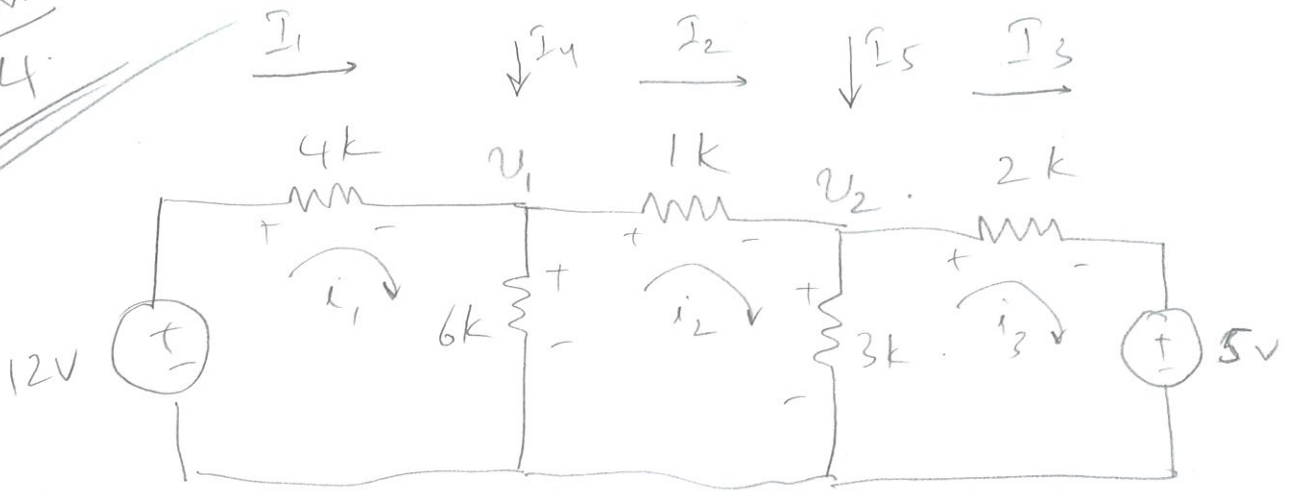


Circuit  
Lab 4.



Branch Currents

Mesh Currents

$i_1, i_2, i_3$

$I_1, I_4, I_3, I_4, I_5$

$$I_4 = i_1 - i_2$$

$$I_5 = i_2 - i_3$$

$$I_1 = i_1$$

$$I_2 = i_2$$

$$I_3 = i_3$$

$$\text{KCL at Node 1: } I_1 = I_2 + I_4$$

$$\text{KCL at Node 2: } I_2 = I_3 + I_5$$

## Node Voltage Equations

(2)

$$\frac{V_1}{6000} + \frac{V_1 - 12}{4000} + \frac{V_1 - V_2}{1000} = 0$$

$$\frac{2V_1 + 3(V_1 - 12) + 12(V_1 - V_2)}{12000} = 0$$

$$\text{or } 2V_1 + 3V_1 - 36 + 12V_1 - 12V_2 = 0$$

$$17V_1 - 12V_2 = 36 \quad \text{--- (1)}$$

$$\frac{V_2}{3000} + \frac{V_2 - V_1}{1000} + \frac{V_2 - 5}{2000} = 0$$

$$\frac{2V_2 + 6V_2 - 6V_1 + 3V_2 - 15}{6000} = 0$$

$$-6V_1 + 11V_2 = 15 \quad \text{--- (2)}$$

Solve these 2 simultaneous equations using Excel

Approx  
 $V_1 = 5 \text{ volts}$   
 $V_2 = 4 \text{ volts}$

## Mesh Current Equations

$$i_1 = 1.75 \text{ mA}$$

$$i_2 = 0.913 \text{ mA}$$

$$i_3 = -0.452 \text{ mA}$$

Mesh 3

$$-3000(i_2 - i_3) + 2000i_3 + 5 = 0$$

$$-3000i_2 + 3000i_3 + 2000i_3 = -5$$

$$-3000i_2 + 5000i_3 = -5$$

$$0i_1 - 3i_2 + 5i_3 = -5/1000 \quad \text{--- (3)}$$

Mesh 2

$$-6000(i_1 - i_2) + 1000i_2 + 3000(i_2 - i_3) = 0$$

$$-6000i_1 + 6000i_2 + 1000i_2 + 3000i_2 - 3000i_3 = 0$$

$$-6000i_1 + 10000i_2 - 3000i_3 = 0$$

$$-6i_1 + 10i_2 - 3i_3 = 0 \quad \text{--- (2)}$$

Mesh 1

$$-12 + 4000i_1 + 6000(i_1 - i_2) = 0$$

$$4000i_1 + 6000i_1 - 6000i_2 = 12$$

$$10000i_1 - 6000i_2 = 12$$

$$10i_1 - 6i_2 = 12/1000 \quad \text{or } 5i_1 - 3i_2 = 6/1000 \quad \text{--- (1)}$$

Solve these 3 simultaneous equations using Excel