

Ch 9, Part C Homework Solutions


(1)

Pr 9.54
25 points

$$\omega = 400 \text{ rad/sec.}$$

$$j\omega L = j400 \times 50 \times 10^{-3} \\ = j20 \Omega$$
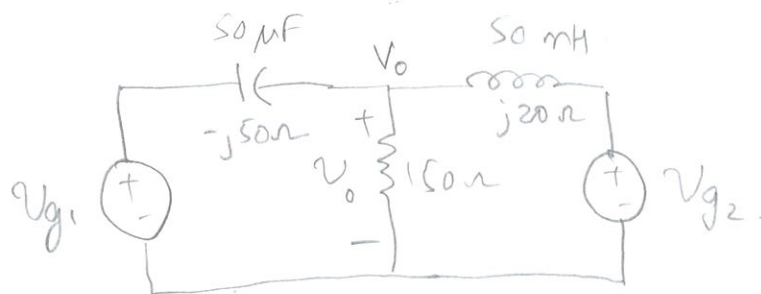
$$\frac{-j}{\omega C} = \frac{-j}{400 \times 50 \times 10^{-6}} \\ = -j50 \Omega$$



$$\text{Also, } V_{g1} = 25 \cos(400t + 53.15^\circ) \\ V_{g2} = 18.03 \cos(400t + 33.69^\circ)$$

$$\text{or } \bar{V}_{g1} = 25 \angle 53.15^\circ = 15 + j20 \text{ V} \\ \bar{V}_{g2} = 18.03 \angle 33.69^\circ = 15 + j10 \text{ V}$$

writing KCL at the node V_0 ,

$$\frac{\bar{V}_0 - (15 + j20)}{-j50} + \frac{\bar{V}_0}{150} + \frac{\bar{V}_0 - (15 + j10)}{j20} = 0$$

$$j[\bar{V}_0 - (15 + j20)] + \frac{\bar{V}_0}{150} + \frac{-j[\bar{V}_0 - (15 + j10)]}{20} = 0$$

$$\cancel{0} \quad \frac{6jV_0 - 6j(15 + j20)}{300} + 2\bar{V}_0 + \frac{(-15jV_0 + 225j + 150j^2)}{20} = 0$$

$$\text{So } \bar{V}_0 = 15 \angle 0^\circ, \text{ or } v_0(t) = 15 \cos 400t \text{ Volts}$$


$$\boxed{\begin{aligned} \frac{1}{j} &= -j \\ \frac{1}{-j} &= j \end{aligned}}$$

Pr 9.64

$$v_g = 400 \cos 5000t \text{ V}$$

$$j\omega L = j5000(60 \times 10^{-3}) = j300 \Omega$$
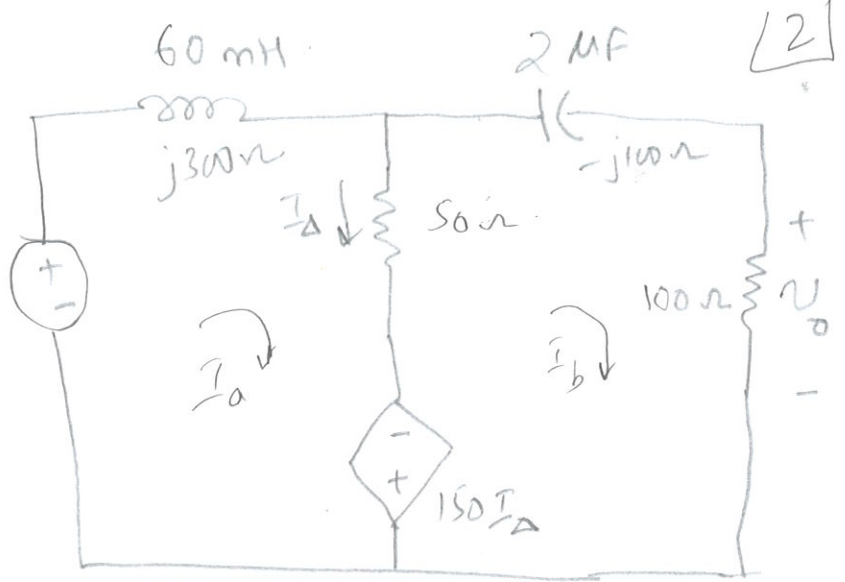
$$\frac{-j}{\omega C} = \frac{-j}{5000(2 \times 10^{-6})} = -j100 \Omega$$



So the 2 mesh KVL equations are:

$$\textcircled{1} \quad -400 \angle 0 + j300 I_a + 50(I_a - I_b) - 150(I_a - I_b) = 0$$

$$\text{or } I_a(-100 + j300) + 100 I_b = 400 \rightarrow \textcircled{1}$$

$$\textcircled{2} \quad 150(I_a - I_b) - 50(I_a - I_b) + (-j100 I_b) + 100 I_b = 0$$

$$100 I_a - j100 I_b = 0 \rightarrow \textcircled{2}$$

Multiply $\textcircled{1}$ by j :

$$\textcircled{1} \text{ becomes: } I_a(-j100 + 300j^2) + j100 I_b = 400j \rightarrow \textcircled{1}$$

also, $j^2 = -1$

Add $\textcircled{1}$ & $\textcircled{2}$

to get

$$-200 I_a - j100 I_a = j400$$

$$\text{Hence; } \underline{\underline{I_a = \frac{j400}{(-200 - j100)} = -0.8 - j1.6 \text{ Amps.}}}$$

$$\text{So, } \bar{I}_b = -1.6 + j0.8 \text{ Amps}$$

$$\text{and } \bar{V}_o = 100 * \bar{I}_b$$

$$= -160 + j80$$

$$= 178.89 \angle 153.43^\circ$$

$$\text{and } v_o(t) = 178.89 \cos(5000t + 153.43^\circ) \text{ Volts}$$

AP 9.14.

$$Z_L \rightarrow 360 \Omega \text{ in Series with } 0.25 \text{ H.}$$

$$Z_S \rightarrow 184 + j0 \Omega.$$


$$V_S \rightarrow 245.20 \text{ V, } \omega = 800 \text{ rad/sec.}$$

$$R_1 = 100 \Omega, L_1 = 0.5 \text{ H}$$

$$R_2 = 40 \Omega, L_2 = 0.125 \text{ H.}$$

$$k = 0.4.$$

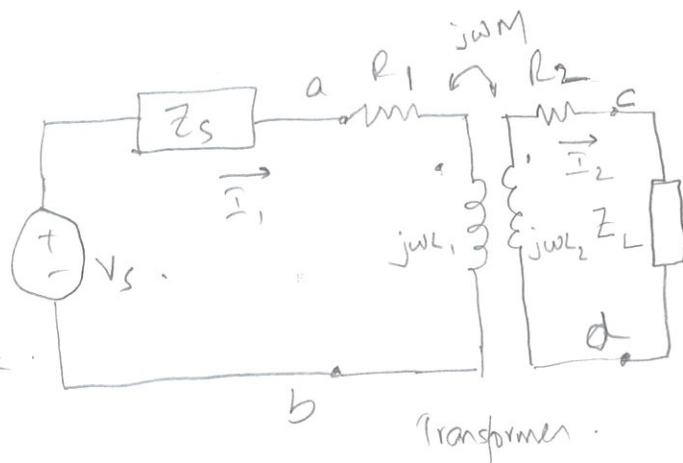Find a) Z_R b) \bar{I}_1 and c) \bar{I}_2



$$\text{Given } M = 0.4 \sqrt{0.5 * 0.125} = 0.1 \text{ H, so } \omega M = 80 \Omega.$$

$$Z_{22} = R_2 + j\omega L_2 + Z_L = 40 + j800(0.125) + 360 + j800(0.25)$$

$$= (400 + j300) \Omega.$$

$$= 500 \angle 36.86^\circ.$$

$$\text{Also } Z_{22}^* = 400 - j300 \Omega.$$

$$\text{Hence, } Z_R = \left(\frac{80}{500}\right)^2 (400 - j300)$$

(4)

$$= (10.24 - j7.68) \Omega$$

$$b) \cdot I_1 = \frac{V_s}{Z_{11} + Z_R} = \frac{245 \angle 0^\circ}{(184 + j0) + (100 + j400) + (10.24 - j7.68)}$$

$$= \frac{245 \angle 0^\circ}{294.24 + j392.32}$$

$$= 0.5 \angle -53.13^\circ$$


$$c) \cdot I_2 = \frac{j\omega M}{Z_{22}} * \overline{I_1}$$

$$= \left(\frac{j80}{400 + j300}\right) (0.5 \angle -53.13^\circ)$$

$$\overline{I_2} = 0.08 \angle 0^\circ \text{ Amps.}$$

Problem 4 Ideal Transformer

15

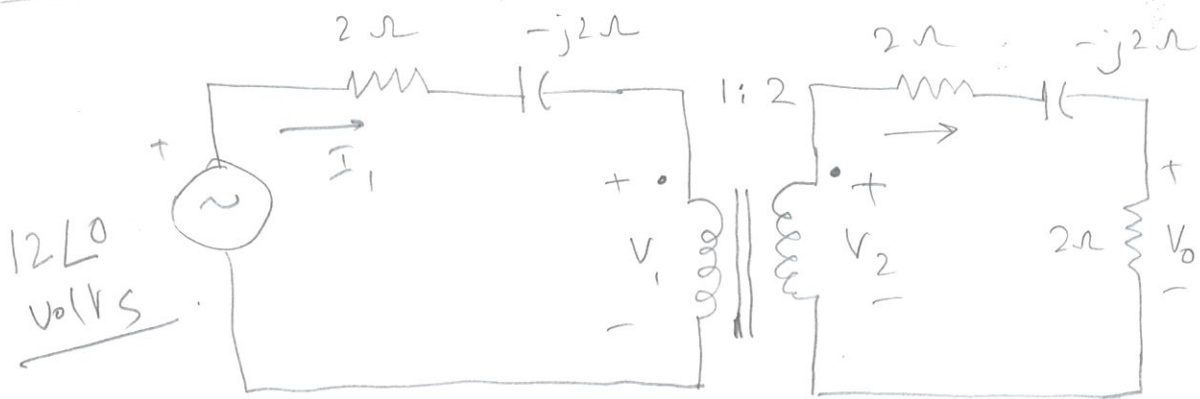

Find I_1 & V_0 .

$$n = \frac{N_2}{N_1} = 2$$

110

Reflecting impedance from Secondary to Primary:

$$Z_R = \frac{2 - j2 + 2}{n^2} = \frac{4 - j2}{4} = (1 - j0.5) \Omega$$

$$\text{So, } \bar{I}_1 = \frac{V}{Z_{11} + Z_R} = \frac{12 \angle 0}{2 - j2 + (1 - j0.5)} = \frac{12}{3 - j2.5} = 3.07 \angle 39.8^\circ \text{ Amps}$$

0.3

$$\text{Hence } \bar{I}_2 = + \frac{\bar{I}_1}{n} = 1.535 \angle 39.8^\circ \text{ Amps (} +ve \text{ sign!)}$$

110

$$\text{and } \bar{V}_0 = \bar{I}_2 R = 1.535 \angle 39.8^\circ \times 2 = 3.07 \angle 39.8^\circ \text{ Volts}$$

22

8.75 < 42.04 new

= ~~4.75 < 42.04~~